# Trabalho prático N.º 11

# **Objetivos**

- Compreender os mecanismos básicos que envolvem a comunicação série usando o protocolo SPI.
- Implementar funções de comunicação no PIC32 que permitam a interação com uma memória EEPROM com interface SPI.

# Introdução

A interface SPI (acrónimo de *Serial Peripheral Interface*) é uma interface de comunicação série bidirecional *full-duplex* vocacionada para ligações de pequena distância entre periféricos e microcontroladores. É uma interface de comunicação síncrona com relógio explícito do *master*, isto é, o relógio é gerado pelo *master* que o disponibiliza para todos os *slaves*. Utiliza uma arquitetura *master-slave* com ligação ponto a ponto que funciona em modo "data exchange": por cada bit que é enviado para o *slave* é recebido 1 bit. Assim, ao fim de N ciclos de relógio o *master* enviou uma palavra de N bits e recebeu, do *slave*, uma palavra também com N bits. Por exemplo, se o *master* pretender ler do *slave* uma palavra de 16 bits, tem que transmitir uma palavra de 16 bits, que será descartada pelo *slave* (se de facto se tratar apenas de um operação de leitura). A Figura 1 mostra, de forma esquemática, o funcionamento da interface SPI.

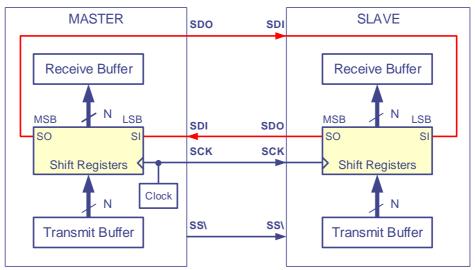


Figura 1. Esquema de princípio da comunicação série SPI.

O PIC32, na versão usada na placa DETPIC32, disponibiliza 3 módulos SPI, numerados pelo fabricante como SPI2, SPI3 e SPI4. A Figura 2 apresenta o diagrama de blocos simplificado do módulo SPI. Os elementos-base de cada um desses módulos são: *shift-register* (embora não representado na figura, existem dois *shift-registers* separados – um para receção e outro para transmissão), um FIFO de transmissão, um FIFO de receção e um gerador de *baudrate*.

O comprimento de palavra a usar na comunicação é configurável, podendo ser 8, 16 ou 32 bits. O número de posições de cada FIFO é dependente do comprimento de palavra selecionado, sendo de 16 posições se o comprimento de palavra for 8 bits, de 8 posições se o comprimento de palavra for 16 bits e de 4 posições se o comprimento de palavra for 32 bits.

O acesso aos FIFOs de transmissão e de receção é efetuado através do registo **SPIxBUF**: uma escrita neste registo traduz-se no acesso indireto ao FIFO de transmissão, enquanto que a leitura desse registo permite o acesso à informação presente no FIFO de receção.

O Baudrate generator gera o sinal de relógio que é enviado, através da linha scr, para todos os slaves do sistema. Este gerador apenas é ativado quando o módulo é configurado como

master. Além disso, o sinal de relógio só é gerado quando há comunicação, estando num estado de repouso (com nível lógico configurável) quando o módulo não está a transmitir informação.

Após *power-on* ou *reset* todos os 3 módulos SPI estão inativos. A ativação é feita através do bit **ON** do registo **SPIxCON**. A ativação de um dado módulo SPI configura automaticamente os pinos correspondentes do PIC32 como entrada ou saída, consoante os casos, sobrepondo-se esta configuração à efetuada através do(s) registo(s) **TRISX**.

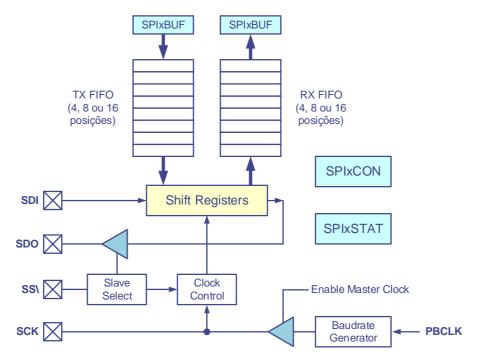


Figura 2. Diagrama de blocos simplificado do módulo SPI do PIC32.

## Gerador de baudrate

O gerador de *baudrate* utiliza uma arquitetura semelhante à de um *timer*, em que o sinal de relógio de entrada é o *Peripheral Bus Clock* (20 MHz na placa DETPIC32). Dada a obrigatoriedade, imposta pelo funcionamento da interface SPI, de o relógio ter um *duty-cycle* de 50%, este bloco inclui, à saída do comparador, um divisor por 2.

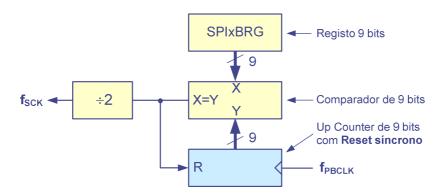


Figura 3. Diagrama de blocos do gerador de baudrate.

A frequência à saída deste módulo é, então,

$$f_{SCK} = f_{PBCLK} / (2 * (SPIxBRG + 1))$$

pelo que o valor (arredondado) de SPIxBRG é dado por:

SPIxBRG = 
$$(f_{PBCLK} + f_{SCK}) / (2 * f_{SCK}) - 1$$

em que **SPIxBRG** representa a constante armazenada no registo com o mesmo nome. De notar que o valor máximo da constante de divisão é 512 (o *timer* tem uma arquitetura de 9 bits).

#### Configuração do módulo SPI

A configuração do módulo SPI (como *master*) compreende um conjunto de ações gerais (não dependentes do *slave*) e um conjunto de ações que dependem das caraterísticas específicas do *slave* com que se vai comunicar (numa aplicação com vários *slave*s o módulo SPI é reconfigurado antes de se iniciar a comunicação com um novo *slave*).

As ações de configuração gerais, não dependentes do slave, são:

- Configurar o módulo como master.
- Ativar a utilização dos FIFOs de transmissão e receção (é possível a utilização do módulo SPI sem estes FIFOs).
- Ativar a utilização da linha slave select (ss\) que permite selecionar automaticamente o slave durante a comunicação. Esta opção é útil quando o sistema apenas tem 1 slave. Se não for esse o caso, a linha de seleção tem que ser controlada por software, tipicamente através de um porto de saída por cada slave.
- Limpar o FIFO de receção.
- Limpar a *flag* de *overflow* na receção (se esta *flag* ficar ativa o módulo descarta todas as palavras recebidas).
- Ativar o módulo SPI.

As ações de configuração que dependem das caraterísticas do slave são:

- Configurar o gerador de *baudrate*: cálculo da constante **SPIxBRG** e escrita no respetivo registo. A frequência máxima de relógio é um parâmetro intrínseco de cada *slave*.
- Configurar o nível lógico do relógio a que corresponde a situação de repouso.
- Configurar a transição ativa do relógio, isto é, em que há transmissão de dados: transição do estado ativo para o estado de repouso, ou o contrário.
- Configurar o instante em que o master armazena a informação recebida da linha.
- Configurar o comprimento de palavra: pode ser 8, 16 ou 32 bits.

Todas estas configurações têm que ser efetuadas com o módulo desativado, pelo que essa deve ser a primeira ação do procedimento de configuração.

### Programação com o módulo SPI

O módulo SPI realiza, no essencial, uma única operação: transmissão de uma palavra para o slave que estiver selecionado. Uma vez que o sistema funciona em modo "data exchange", a transmissão de uma palavra de n bits envolve sempre a receção simultânea de uma palavra com a mesma dimensão (como referido anteriormente, a dimensão da palavra é configurável). Assim, o envio de um byte para o slave é feito através da cópia desse valor para o FIFO de transmissão através do registo spixbuf, podendo o valor recebido ser ignorado (a transmissão começa logo que o valor é copiado para o FIFO). Por outro lado, para a leitura de um byte de um slave é necessário transmitir um byte (dependendo das situações, o valor desse byte pode não ser relevante). Por cada bit enviado pelo master o slave transmite também um bit, pelo que após 8 ciclos de relógio o master recebe o byte. Esse byte recebido pelo shift-register é depois copiado para o FIFO de receção de onde pode ser lido pelo programa através do registo spixbuf.

Um aspeto importante a ter em consideração na programação com o módulo SPI é garantir que este termina todas as ações de transferência em curso, antes de passar para qualquer outra operação. O bit SPIBUSY (SPI Activity Status bit) do registo SPIXSTAT (ver página 23-13 do manual) fornece essa indicação.

Tendo os aspetos referidos anteriormente em consideração, a programação com SPI é, essencialmente, orientada para as características específicas do dispositivo *slave* (protocolo de troca de informação, comandos disponíveis, etc.).

Neste trabalho prático vai ser explorado o modo de funcionamento e programação da interface SPI do PIC32, usando como dispositivo *slave* uma memória EEPROM de 512 bytes (512x8). Na secção seguinte faz-se uma breve descrição dessa memória no que respeita a estrutura interna, modo de operação e protocolo de comunicação associado a cada uma das operações que é possível realizar. Esta descrição **não dispensa** a consulta do manual do fabricante que se encontra disponível no site da UC.

### Memória EEPROM 25LC040A

### Descrição geral

O circuito integrado 25LC040A da Microchip é uma memória de tecnologia não volátil EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*) com uma capacidade de 512 bytes (2<sup>9</sup> endereços, i.e., de 0x000 a 0x1FF) e interface de comunicação série SPI. O comprimento de palavra, para qualquer operação sobre a memória, é 8 bits.

A componente de armazenamento da memória segue uma organização em matriz com 32 linhas e 16 colunas, sendo cada ponto da matriz constituído por 8 células de armazenamento de 1 bit (i.e. cada ponto da matriz corresponde a um ponto de armazenamento de 1 byte de informação). Assim, a componente de armazenamento pode ser esquematizada como uma matriz de 32x16 bytes, sendo que cada linha dessa matriz armazena um total de 16 bytes. O número de palavras (bytes, neste caso) armazenado numa linha da matriz designa-se por página.

# Relógio

Como pode ser observado na Figura 4, o *shift-register* interno da interface SPI da memória envia um novo bit para a linha so na transição descendente do relógio e armazena o valor presente na linha si na transição ascendente. Também nessa figura pode ser observado que, em situação de repouso, o relógio deve estar ao nível lógico '0'. Estas caraterísticas do *slave* determinam o modo como o relógio do *master* deve ser configurado:

- 1. nível lógico a que corresponde a situação de repouso: '0';
- transição ativa, isto é, transição em que o master deve transmitir informação: se a memória usa, como transição ativa do relógio para receção, a transição ascendente, o master deve usar como transição ativa para transmissão a transição oposta, isto é, a descendente.

#### **Comandos**

A funcionalidade completa da memória pode ser explorada através de 6 comandos distintos, sumariamente apresentados na Tabela 1 (ver página 7 do manual da memória).

TABLE 2-1: INSTRUCTION SET

Instruction Name	Instruction Format	Description		
READ	0000 A <sub>8</sub> 011	Read data from memory array beginning at selected address		
WRITE	0000 A <sub>8</sub> 010	Write data to memory array beginning at selected address		
WRDI	0000 x100	Reset the write enable latch (disable write operations)		
WREN	0000 x110	Set the write enable latch (enable write operations)		
RDSR	0000 x101	Read STATUS register		
WRSR	0000 x001	Write STATUS register		

Note: A<sub>8</sub> is the 9<sup>th</sup> address bit, which is used to address the entire 512 byte array.

Tabela 1. Comandos de interação com a memória EEPROM.

Tal como representado na figura anterior, os 3 bits menos significativos do *instruction format* definem a operação a realizar. No caso de a operação ser uma leitura ou uma escrita o bit 3 ( $4^{\circ}$  bit menos significativo) é usado para enviar o bit mais significativo do endereço da memória (bit  $A_{8}$ ).

# Protocolo para a leitura de uma posição de memória

O protocolo com a descrição da sequência de operações a realizar para desencadear a leitura de uma posição de memória está representado, sob a forma de um diagrama temporal, na Figura 4 (ver também página 7 do manual). Assim, da análise dessa figura pode verificar-se que, em primeiro lugar, é enviado o byte de comando (READ, ver Tabela 1) que inclui o bit mais significativo do endereço (A<sub>8</sub>), seguido do byte representativo dos 8 bits menos significativos do endereço. Para receber o valor armazenado na correspondente posição de memória o *master* tem ainda que enviar um byte adicional, cujo valor é irrelevante e que será ignorado pela memória.

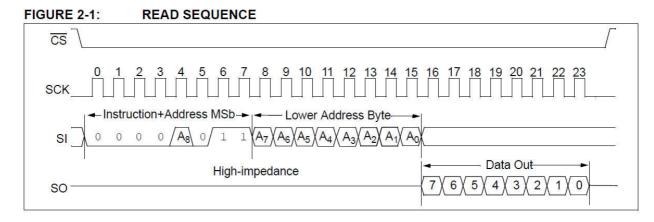


Figura 4. Sequência de leitura de uma posição de memória.

Uma operação de leitura é ignorada pela memória se ainda estiverem a decorrer operações internas relacionadas com uma escrita. De notar que o fim efetivo de uma operação de escrita não coincide com o fim das ações de comunicação. Ou seja, após ter terminado o processo de comunicação, a memória necessita de tempo adicional para consumar a operação. Esse tempo é destinado a: i) fazer o apagamento da posição onde se pretende efetuar a escrita e ii) efetuar a escrita do byte recebido.

A memória disponibiliza um registo de 8 bits com as funções de controlo e de *status*, designado pelo fabricante por registo **STATUS**, que permite, entre outras coisas, obter informação sobre a existência de um processo de escrita em curso. A Tabela 2 representa a estrutura desse registo, onde se pode verificar que apenas os 4 bits menos significativos têm informação útil (ver também página 10 do manual).

7	6	5	4	3	2	1	0
-	100	8	9 <del>-1</del> 3	W/R	W/R	R	R
X	X	Х	Х	BP1	BP0	WEL	WIP

STATUS DEGISTED

TABLE 2 2.

Tabela 2. Estrutura do registo STATUS da memória.

Em particular, o bit menos significativo (WIP, write in progress) indica, quando a 1, que a memória está ocupada numa operação de escrita, ou seja, que a última operação de escrita ainda está em curso. Assim, uma operação de leitura ou escrita deve sempre ser precedida da

verificação (por *polling*) do estado deste bit através da leitura do registo **STATUS** (ver Tabela 1). Faz-se, mais à frente, a descrição da sequência para efetuar a leitura desse registo.

## Protocolo para a escrita de uma posição de memória

A Figura 5 apresenta, sob a forma de um diagrama temporal, a sequência de operações para efetuar a escrita de uma posição de memória (ver também página 8 do manual). Tal como para a leitura, em primeiro lugar é enviado o byte de comando (write, ver Tabela 1) que inclui o bit mais significativo do endereço, seguido do byte menos significativo do endereço e, finalmente, do byte a escrever.

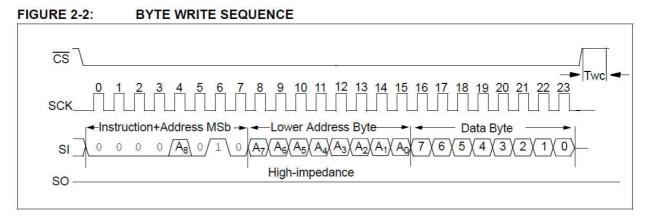


Figura 5. Sequência de escrita de uma posição de memória.

De modo a evitar a alteração acidental da informação armazenada, a memória EEPROM está, por defeito, protegida contra operações de escrita. Ou seja, antes de efetuar uma sequência de escrita é sempre necessário desproteger a memória. A desproteção é feita através do envio do comando de ativação da escrita (wren, ver Tabela 1) que ativa o bit wel (write enable latch) do registo status.

Após o fim de uma operação de escrita (uma operação de escrita termina, do ponto de vista da comunicação, quando o sinal CS\ é desativado) a memória regressa ao estado de escrita protegida, pelo que, para cada operação de escrita é sempre necessário efetuar, em primeiro lugar, a desproteção.

### Protocolo para a leitura do registo STATUS

A Figura 6 descreve a sequência para ler o registo de **STATUS** da memória (ver também página 10 do manual).

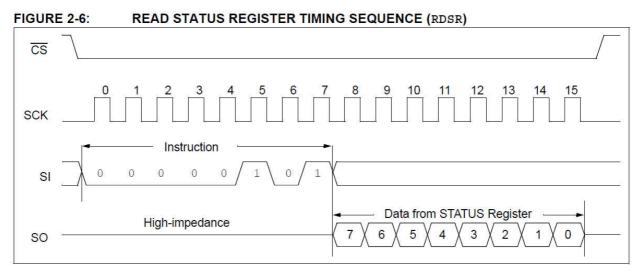


Figura 6. Sequência de leitura do registo de STATUS

A sequência começa com o envio do comando respetivo (RDSR, ver Tabela 1), seguido do envio de um byte, cujo valor é irrelevante, para permitir à EEPROM enviar o conteúdo do registo. O registo STATUS pode ser lido em qualquer momento independentemente de estarem ou não a ser realizadas outras operações internas.

## Protocolo para a escrita no registo STATUS

O registo de **STATUS** pode ser escrito usando uma sequência em que são enviados dois bytes: um byte com o comando **WRSR** e outro byte com o valor a escrever (ver página 11 do manual da EEPROM).

O fabricante disponibiliza também uma sequência específica para a desproteção da escrita (Figura 7, a que corresponde a ativação do bit **WEL** do registo de **STATUS**. Esta sequência envolve apenas a transmissão de 1 byte correspondente ao código do comando (**WREN**, ver Tabela 1).

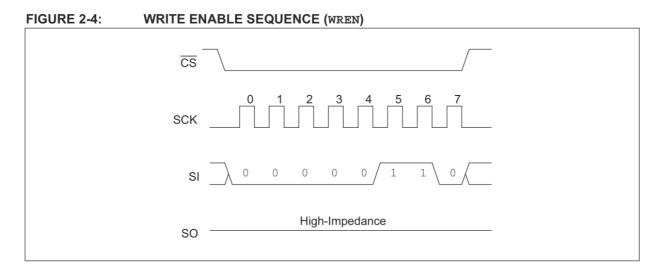



Figura 7. Sequência para desativar a proteção de escrita (ativa o bit WEL do registo de STATUS)

Esta sequência é a única que permite desproteger a escrita na memória (na zona de dados e no registo de STATUS).

#### Trabalho a realizar
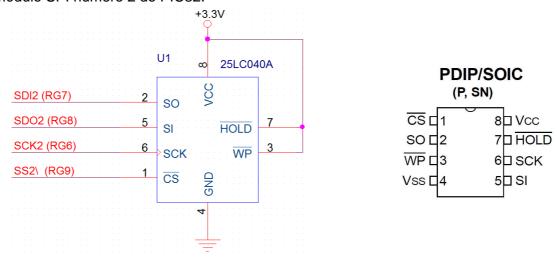
#### Parte I

Monte, na placa branca, a memória EEPROM 25LC040A, de acordo com a figura seguinte.
 Os sinais SDI2 (RG7), SDO2 (RG8), SCK2 (RG6) e SS2\ (RG9) correspondem à ligação ao módulo SPI número 2 do PIC32.



Use o programa "test\_SPI.hex", disponível na página de *elearning* da UC, para testar a correta ligação do sensor.

2. Escreva uma função para configurar o gerador de baudrate:

```
void spi2_setClock(unsigned int clock_freq)
{
    // Write SPI2BRG register(see introduction for details)
}
```

3. Implemente a função para inicializar o módulo SPI (consulte o manual do SPI).

```
void spi2_init(void)
  volatile char trash;
   // Disable SPI2 module
   // Configure clock idle state as logic level 0 (see introduction)
   // Configure the clock active transition: from active
        state to idle state (1 > 0)
   // Configure SPI data input sample phase bit (middle of data
        output time)
   // Configure word length (8 bits)
   // Enable Enhanced buffer mode (this allows the usage of FIFOs RX,TX)
   // Enable slave select support (Master Mode Slave Select)
   // Enable master mode
   // Clear RX FIFO:
  while(SPI2STATbits.SPIRBE == 0)
                                     // while RX FIFO not empty read
      trash = SPI2BUF;
                                      // FIFO (discard data)
   // Clear overflow error flag
   // Enable SPI2 module
}
```

4. As funções que se vão implementar de seguida são dependentes do modo de funcionamento da EEPROM já explicado na introdução deste trabalho prático. Vamos começar por implementar a função que permite a leitura do registo de **STATUS**, uma vez que essa função é necessária para todas as restantes:

De modo a tornar o programa mais legível, deverá definir os códigos dos comandos que estão definidos no manual do fabricante, bem como a frequência de relógio para comunicação com a EEPROM. Por exemplo:

```
#define WRITE 0x02
#define RDSR 0x05
#define READ 0x??
#define WRSR 0x??
#define WRDI 0x??
#define WREN 0x??
#define EEPROM CLOCK 500000
```

5. Teste as funções que já escreveu. Para isso escreva o programa principal que chame as funções de inicialização e que, em ciclo infinito, leia o registo de STATUS e imprima o seu valor usando system calls (apenas os 4 bits menos significativos do byte recebido têm informação útil). Se as funções funcionarem adequadamente, o valor recebido nos 4 bits menos significativos deverá ser 0 (BP1, BP0, WEL e WIP todos a 0),

```
int main(void)
{
    char status;
    spi2_init();
    spi2_setClock(EEPROM_CLOCK);
    for(;;)
    {
        status = eeprom_readStatus();
        printInt(status, 2 | 4 << 16);
    }
    return 0;
}</pre>
```

O sinal de relógio para a EEPROM pode, de acordo com o fabricante, ter uma frequência máxima de 5 MHz. Não é, contudo, aconselhável a utilização de uma frequência tão elevada numa montagem em placa branca, pelo que se recomenda a utilização de uma frequência mais baixa, por exemplo 500 KHz (a frequência mais pequena que poderá utilizar é, aproximadamente, 20 kHz. Porquê?).

6. Escreva agora a função para implementar a sequência simplificada de escrita no registo **STATUS** (apenas para os comandos **WREN** e **WRDI**):

7. Teste a função anterior acrescentando ao programa que escreveu no exercício 5 a chamada da função eeprom\_writeStatusCommand() com o argumento WREN.

```
int main(void)
{
    char status;
    spi2_init();
    spi2_setClock(EEPROM_CLOCK);
    eeprom_writeStatusCommand(WREN); / Activate write operations
    for(;;)
    {
        status = eeprom_readStatus();
        printInt(status, 2 | 4 << 16);
    }
    return 0;
}</pre>
```

O valor retornado pela função de leitura do registo **STATUS** deve agora ser **2** (**0010**). Se isso acontecer a proteção de escrita foi desativada.

8. Escreva a função para escrita de um byte numa posição de memória. A função deve ter como parâmetros de entrada o endereço de escrita e o valor a escrever:

9. Escreva, finalmente, a função para leitura de um byte de uma posição de memória. A função deve ter como parâmetro de entrada o endereço e deve retornar o valor lido:

```
char eeprom_readData(int address)
{
   volatile char trash;
   // Clear RX FIFO
   // Clear overflow error flag bit
   // Apply a mask to limit address to 9 bits
   // Read STATUS and wait while WIP is true (write in progress)
   // Copy READ command and A8 address bit to the TX FIFO
   // Copy address (8 LSBits) to the TX FIFO
   // Copy any value (e.g. 0x00) to the TX FIFO
   // Wait while SPI module is working (SPIBUSY)
   // Read and discard 2 characters from RX FIFO (use "trash" variable)
   // Read RX FIFO and return the corresponding value
}
```

- 10. Para o teste das funções que escreveu nos exercícios anteriores escreva a função main(), de modo a realizar, em ciclo infinito, as seguintes operações (utilize system calls para a interação com o utilizador):
  - Lê um caracter
  - Se for 'R' (read) lê um endereço (addr), e imprime o valor lido da memória.
  - Se for 'W' (write) lê um endereço e um valor (addr, val), e escreve na EEPROM no endereço addr o valor val.

- 11. Desligue a alimentação durante, pelo menos, 30 segundos, e repita o exercício anterior efetuando apenas leituras dos endereços de memória em que escreveu.
- 12. Altere a função que implementou no exercício anterior de modo a que, após a leitura do endereço e do valor, o programa escreva sucessivamente nas 16 posições de memória seguintes o valor anterior incrementado de 2. De seguida o programa deve ler os 16 valores da EEPROM e imprimi-los em hexadecimal (formato: "endereço inicial: valor, valor, ...).

#### Parte II

- 1. O objetivo deste exercício é observar os sinais da interface SPI com o osciloscópio. Para isso retome o código que escreveu no exercício 10 e coloque a chamada à função de leitura da EEPROM em ciclo infinito. Ligue as duas pontas de prova do osciloscópio, uma à linha CS\ e outra à linha SI da EEPROM e selecione como entrada de trigger do osciloscópio o canal que ligou à linha CS\. Observe o sinal na linha SI e identifique os valores transferidos. Repita o procedimento colocando a ponta de prova na linha so da EEPROM.
- 2. À semelhança do que já fez no trabalho prático anterior, pretende-se agora organizar o código produzido de forma a que ele possa facilmente ser integrado em outras aplicações. Para isso escreva o ficheiro "eeprom.h" com os protótipos de todas as funções e os símbolos públicos. Construa também o ficheiro "eeprom.c" com o código das funções.

```
// eeprom.h
#ifndef EEPROM_H
#define EEPROM_H
// Declare symbols here (READ, WRITE, ...)
(...)
// Declare function prototypes here
(...)
#endif
```

- 3. Retome o código que escreveu no último exercício do trabalho prático n.º 10. Faça as alterações que permitam o registo de temperatura em EEPROM, bem como a sua visualização, de acordo com a seguinte especificação:
  - a) os valores de temperatura deverão ser armazenados a partir do endereço 0x002 da EEPROM; a posição de memória 0x000 deverá conter o número de valores de temperatura armazenados;
  - b) quando for recebido da linha série o caracter 'R' (*reset*) o sistema deve colocar a zero o número de temperaturas armazenado na memória (endereço 0x000 da EEPROM);
  - c) quando for recebido da linha série o caracter 'L' (*log*) o sistema deve iniciar o registo, na EEPROM (a partir do endereço 0x002), do valor instantâneo da temperatura; deverão ser armazenadas 4 amostras por minuto (i.e. uma amostra a cada 15s), até um máximo de 64; a posição de memória 0x000 deve ser incrementada a cada nova escrita na

- EEPROM (ou seja, a posição de memória 0x000 deverá conter o número de valores de temperatura válidos armazenados em memória);
- d) quando for recebido o caracter 'S' (*show*) o sistema deve enviar para a porta série os valores de temperatura entretanto armazenados;

Note que o comando 'R' terá que ser efetuado, pelo menos uma vez, no início, para se colocar a posição de memória 0x000 a zero.

#### Parte III

1. Altere o código do exercício anterior de modo a efetuar o registo contínuo de temperatura, isto é, sem a limitação dos 64 valores. Para isso deverá implementar na memória um buffer circular de 64 posições, a partir do endereço 0x002. A posição de memória 0x000 deverá conter o número de valores armazenados (com um máximo de 64) e a posição 0x001 deverá conter o endereço onde a próxima escrita deverá ser efetuada.

# Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- 25LC040A 4K SPI Bus Serial EEPROM (disponível no site da UC).
- PIC32 Family Reference Manual, Section 23 SPI.